

## Rechnerstrukturen WS 2012/13

- ▶ Boolesche Funktionen und Schaltnetze
- ▶ Hazards (Wiederholung/Abschluss)
- ▶ Programmierbare Bausteine
  - ▶ Einleitung
  - ▶ Einsatz von PLAs
- ▶ Sequenzielle Schaltungen
  - ▶ Einleitung

Hinweis: *Folien teilweise a. d. Basis von Materialien von Thomas Jansen*

6. November 2012

## Zusammenfassung: Statische/Dynamische Hazards

Wir haben korrektes Schaltnetz  $S$  für  $f$ .

Wir betrachten Eingabewechsel von  $a$  auf  $b$ .

1. Funktionswert bleibt gleich:  $f(a) = f(b)$   
Am Ausgang von  $S$  liegt kurzzeitig ein **anderer Wert** an.  
**statischer Hazard**
2. Funktionswert ändert sich:  $f(a) \neq f(b)$   
Am Ausgang von  $S$  ändert sich der Wert **mehrfach**.  
**dynamischer Hazard**

### Weitergehende Klassifikation

- ▶ Manche Hazard heißen **Funktionshazards**.
- ▶ Die übrigen Hazards heißen **Schaltungshazards**.

## Definition Schaltungshazard

### Definition

Schaltnetz  $S$  für  $f$  hat einen **statischen Schaltungshazard**, wenn es  $a, b \in \{0, 1\}^n$  gibt, so dass  $f$  bezüglich  $a, b$  keinen statischen Funktionshazard hat, aber beim Eingabewechsel von  $a$  nach  $b$  am Ausgang von  $S$  **nicht notwendig** stabil  $f(a)$  anliegt.

### Definition

Schaltnetz  $S$  für  $f$  hat einen **dynamischen Schaltungshazard**, wenn es  $a, b \in \{0, 1\}^n$  gibt, so dass  $f$  bezüglich  $a, b$  keinen dynamischen Funktionshazard hat, aber beim Eingabewechsel von  $a$  nach  $b$  am Ausgang von  $S$  mehr als ein Funktionswertwechsel **auftreten kann**.

**Beachte:** Auftreten nicht garantiert!

## Beispiel statischer Schaltungshazard

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 \vee \overline{x_2} x_3$$


$$a = 111, f(a) = 1$$

$$b = 101, f(b) = 1$$

klar kein Funktionshazard

Gar kein  $c$  zwischen  $a$  und  $b$ !

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

## Vermeidung von Schaltungshazards

Wir konzentrieren uns auf

- ▶ statische Schaltungshazards,
- ▶ Schaltnetze, die direkt Polynome realisieren.

Sind in solchen Schaltnetzen Schaltungshazards ganz vermeidbar?

gute Nachricht ja

schlechte Nachricht nicht kostenlos

## Wie vermeidet man statische Schaltungshazards?

### Satz

Sei  $S$  ein Schaltnetz, das direkt ein Polynom  $p$  einer booleschen Funktion  $f$  realisiert.  $S$  hat genau dann keinen statischen Schaltungshazard, wenn  $S$  für jeden Primimplikanten von  $f$  ein Und-Gatter enthält.

**Beweis** durch Widerspruch:

statischer Schaltungshazard  $\Leftrightarrow$  ein Primimplikant fehlt

**Beweistrategie**

1. **Beweis:** statischer Schaltungshazard  $\Rightarrow$  ein Primimplikant fehlt
2. **Beweis:** Primimplikant fehlt  $\Rightarrow$  statischer Schaltungshazard

## Hazard $\Rightarrow$ Primimplikant fehlt

### Voraussetzungen

- ▶ Es gibt statischen Hazard bezüglich  $a$  und  $b$ .
- ▶ Es gibt keinen Funktionshazard bezüglich  $a$  und  $b$ .
- ▶  $a$  und  $b$  unterscheiden sich in genau einem Bit

### 1. Fall $f(a) = f(b) = 0$

klar alle Und-Gatter permanent 0

also Wert am Ausgang permanent 0

also kein Hazard ✓

### 2. Fall $f(a) = f(b) = 1$

Sei  $m_a$  Minterm zu  $a$ ,  $m_b$  Minterm zu  $b$

Beobachtung  $\exists$  Monom  $m$ , Variable  $x$ :  $\{m_a, m_b\} = \{m x, m \bar{x}\}$

klar  $m$  ist Implikant von  $f$

also  $S$  enthält Und-Gatter für Verkürzung  $m'$  von  $m$

Beobachtung Dieses Und-Gatter ist permanent 1 (da unabh. von  $x$ ).

## Primimplikant fehlt $\Rightarrow$ Hazard

### Voraussetzungen

- ▶  $S$  realisiert direkt Polynom  $p$  für  $f$
- ▶  $\exists$  Primimplikant  $m$  von  $f$ : kein Und-Gatter für  $m$  in  $S$

Definiere Eingaben  $a$  und  $b$ .

- ▶  $x_i \in m \rightsquigarrow a_i = b_i = 1$
- ▶  $\bar{x}_i \in m \rightsquigarrow a_i = b_i = 0$
- ▶ sonst  $\rightsquigarrow a_i = 0, b_i = 1$

Beobachtung  $m(a) = m(b) = 1$

also  $f(a) = f(b) = 1$

Beobachtung kein Hazard  $\Leftrightarrow$  ein Und-Gatter permanent 1

klar So ein Und-Gatter realisiert Verkürzung von  $m$ .

also So ein Und-Gatter gibt es in  $S$  nicht.

also Hazard □



## Zusammenfassung: Hazards

### Fazit Hazards

- ▶ Hazards sind ärgerlich.  
Wann liegt der richtige Funktionswert vor?
- ▶ Funktions hazards sind so nicht vermeidbar.
- ▶ Statische Schaltung hazards können mit zusätzlichem Aufwand vermieden werden.
- ▶ Eine grundsätzliche Lösung ist wünschenswert.

mögliche grundsätzliche Lösung: Taktung der Schaltung ⇒ später

# Realisierung von Schaltnetzen

## Gedanken zur Anwendung

1. Problem
2. boolesche Funktion
3. Schaltnetz-Entwurf
4. Schaltnetz-Realisierung

## Realisierungen

- ▶ hoch-integrierte Schaltung  
**teuer** Lohnt sich nur bei großen Stückzahlen.
- ▶ direkte Umsetzung mit Gattern  
**umständlich**

## Realisierung mit Gattern


Datenblatt von Texas Instruments (www.ti.com)

### 74AC11008 QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATE

SCAS014C – AUGUST 1987 – REVISED APRIL 1996

- Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Center-Pin  $V_{CC}$  and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1- $\mu$ m Process
- 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Thin Shrink Small-Outline (PW) Packages, and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

D, N, OR PW PACKAGE  
(TOP VIEW)

 

#### description

This device contains four independent 2-input AND gates. It performs the Boolean function  $Y = A \cdot B$  or  $Y = \overline{A} + \overline{B}$  in positive logic.

The 74AC11008 is characterized for operation from  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $85^{\circ}\text{C}$ .

FUNCTION TABLE  
(each gate)

INPUTS		OUTPUT
A	B	Y
H	H	H
H	L	L
L	H	L
L	L	L

## Alternative Realisierung

- ▶ massenhaft produzierte
- ▶ darum **preisgünstige**
- ▶ nach der Fertigstellung in ihrer Funktion noch beeinflussbare
- ▶ **funktional vollständige**
- ▶ also **universelle** Standardbausteine

### Programmable Logic Array (PLA)

**Varianten** PAL, PROM, FPGA, ...  
(zum Teil eingeschränkte Funktionalität)

# Programmable Logic Array (PLA)

Datenblatt von Lattice (www.latticesemi.com)




## GAL6001

High Performance E<sup>2</sup>CMOS FPLA  
Generic Array Logic™

### Features

- HIGH PERFORMANCE E<sup>2</sup>CMOS® TECHNOLOGY
  - 30ns Maximum Propagation Delay
  - 27MHz Maximum Frequency
  - 12ns Maximum Clock to Output Delay
  - TTL Compatible 16mA Outputs
  - UltraMOS® Advanced CMOS Technology
- LOW POWER CMOS
  - 90mA Typical I<sub>cc</sub>
- E<sup>2</sup> CELL TECHNOLOGY
  - Reconfigurable Logic
  - Reprogrammable Cells
  - 100% Tested/100% Yields
  - High Speed Electrical Erasure (<100ms)
  - 20 Year Data Retention
- UNPRECEDENTED FUNCTIONAL DENSITY
  - 78 x 64 x 36 FPLA Architecture
  - 10 Output Logic Macrocells
  - 8 Buried Logic Macrocells
  - 20 Input and I/O Logic Macrocells
- HIGH-LEVEL DESIGN FLEXIBILITY
  - Asynchronous or Synchronous Cloning
  - Separate State Register and Input Clock Pins
  - Functional Superset of Existing 24-pin PAL®


### Functional Block Diagram

 

### Macrocell Names

ILMC	INPUT LOGIC MACROCELL
IOLMC	I/O LOGIC MACROCELL
BLMC	BURIED LOGIC MACROCELL


## PLA Grundbausteine

 


Name	Typ	$f_1(x, y)$	$f_2(x, y)$
Identer	0	$y$	$x$
Addierer	1	$x \vee y$	$x$
Multiplizierer	2	$y$	$x y$
Negat-Multiplizierer	3	$y$	$x \bar{y}$

klar funktional vollständig

# PLA

 
 
## PLA für $f: \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$





## PLA: Bausteinwahl

klar jede Funktion als Polynom darstellbar

Erinnerung Polynom = Disjunktion einiger Monome

erster Schritt


Wie realisieren wir Monome?

exemplarisch am Beispiel  $x_1 \overline{x_2} x_4$

## PLA: Monomrealisierung

Beispiel Monom  $x_1 \overline{x_2} x_4$

Erinnerung

 

Name	Typ	$f_r(o, l)$	$f_u(o, l)$
Identer	0	$/$	$o$
Addierer	1	$o \vee l$	$o$
Multiplizierer	2	$/$	$o l$
Negat-Multiplizierer	3	$/$	$o \bar{l}$


also jedes Monom leicht realisierbar

- ▶ falls Variable fehlt Typ 0
- ▶ falls  $x_i$  vorkommt Typ 2
- ▶ falls  $\overline{x_i}$  vorkommt Typ 3
 
## PLA: Polynomrealisierung

gesehen für  $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$   
 $k$  verschiedene Monome  $m_1, m_2, \dots, m_k$   
in  $n$  Zeilen und  $k$  Spalten realisierbar

Wie können wir  $f$  realisieren, z. B.  $f = m_1 \vee m_2 \vee m_4$ ?



Ist das sinnvoll?

klar für  
 $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$


nicht  
aber für  
 $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$

schon

Name	Typ	$f_r(o, l)$	$f_u(o, l)$
Identer	0	$l$	$o$
Addierer	1	$o \vee l$	$o$
Multiplizierer	2	$l$	$o l$
Negat-Multiplizierer	3	$l$	$o \bar{l}$

## PLA: Ein konkretes Beispiel

 Beispiel  $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_2 x_3 x_4 \vee \overline{x_1} x_3 x_4 \vee \overline{x_2} x_3$



## Fazit zur PLA-Nutzung

also Wir können jede Funktion  $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ ,  
für deren Polynom insgesamt  $k$  Implikanten ausreichen,  
mit einem PLA mit  $n + m$  Zeilen und  $k$  Spalten realisieren.

klar Wir wünschen uns  $k$  klein.

dafür Minimalpolynome

Wie findet man Minimalpolynome für Funktionen  
 $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ ?

## Minimalpolynome für $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$

**Notation** statt  $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$   
 $(f_1, f_2, \dots, f_m)$  mit  $f_i: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$   
 für  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$

**Definition** Ein **Minimalpolynom** für  $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$   
 ist  $(p_1, p_2, \dots, p_m)$  mit minimalen Kosten,  
 dabei ist  $p_i$  Polynom für  $f_i$ . Bei den Kosten  
 zählen mehrfach vorkommende Monome nur einmal.

Also suchen wir Minimalpolynome  $p_i$  für  $f_i$ ? **Nein!**

**Beispiel**  $p_1(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_3 \vee \overline{x_2} x_3$  ist Minimalpolynom  
 $p_2(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1} x_2 \vee x_2 x_3$  ist Minimalpolynom

$p'_1(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3 \vee \overline{x_2} x_3$  stellt auch  $p_1$  dar  
 $p'_2(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1} x_2 \vee x_1 x_2 x_3$  stellt auch  $p_2$  dar

Gesamtkosten  $(p_1, p_2) = (n + m) \times k = (3 + 2) \times 4$

Gesamtkosten  $(p'_1, p'_2) = (n + m) \times k = (3 + 2) \times 3$

## Monome für Minimalpolynome für $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^k$

Welche Monome übernehmen die Rolle der Primimplikanten?

**Definition** Ein Monom  $m$  ist ein **multipler Primimplikant** von  $f = (f_1, f_2, \dots, f_k)$  mit  $f_i: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ , wenn  $m$  Primimplikant von  $\bigwedge_{i \in I} f_i$  ist für eine nicht-leere Menge  $I \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$ .

**Theorem** Minimalpolynome für  $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^k$  enthalten nur multiple Primimplikanten von  $f$ .

**Beweis** und **Algorithmus** zur Berechnung  $\rightarrow$  Skript

## Multiple Primimplikanten berechnen

Wie finden wir alle multiplen Primimplikanten?

**Theorem**  $m \in \text{PI} \left( \bigwedge_{i \in I} f_i \right) \Rightarrow \forall i \in I: \exists m_i \in \text{PI}(f_i): m = \bigwedge_{i \in I} m_i$

**Beweis**

**klar**  $m \in \text{PI} \left( \bigwedge_{i \in I} f_i \right)$  ist für alle  $i \in I$  Implikant von  $f_i$

**Sei**  $m_i \in \text{PI}(f_i)$  Verkürzung von  $m$  ( $i \in I$ )

**klar**  $\bigwedge_{i \in I} m_i$  ist Verkürzung von  $m$

**weil**  $m \in \text{PI} \left( \bigwedge_{i \in I} f_i \right)$ , kann  $\bigwedge_{i \in I} m_i$  keine echte Verkürzung von  $m$  sein

**also**  $\bigwedge_{i \in I} m_i = m$





## Berechnung aller multipler Primimplikanten

### Algorithmus

berechnet für  $I \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$  die Menge  $M_I$  der multiplen Primimplikanten  $m = \bigwedge_{i \in I} m_i$

1. Für  $i \in \{1, 2, \dots, k\}$  berechne  $M_{\{i\}} := \text{PI}(f_i)$ .
2.  $M := \bigcup_{i=1}^k \{\{i\}\}$ ;  $M' := \bigcup_{i=1}^k M_{\{i\}}$ .
3. Wiederhole
4. Für  $I, J \in M$  mit  $I \cap J = \emptyset$
5.  $M_{I \cup J} := \{m \neq 0 \mid m = m' m'' \text{ mit } m' \in M_I, m'' \in M_J, \text{ keine echte Verkürzung von } m \text{ in } M_{I \cup J}\}$ .
6.  $M := M \cup \{I \cup J\}$ ;  $M' := M' \cup M_{I \cup J}$ .
7. So lange, bis  $M'$  eine Iteration unverändert bleibt.

## Minimalpolynomberechnung für $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$

### Algorithmus

1. Für alle  $f_i$  berechne alle Primimplikanten.
2. Berechne alle multiplen Primimplikanten.  
(ergeben sich potentiell als paarweise Verknüpfung "normaler" Primimplikanten)
3. Berechne eine möglichst günstige Überdeckung.

also günstigste Darstellung für PLA-Realisierungen  
mit uns bekannten Mitteln berechenbar  
allerdings **sehr aufwendig**

## PLA als ROM

**Aufgabe** Speichere  $2^n$  „Wörter“ der Länge  $m$ .

$$w_0 = w_{0,0} w_{0,1} w_{0,2} \cdots w_{0,m-1} \in \{0, 1\}^m$$

$$w_1 = w_{1,0} w_{1,1} w_{1,2} \cdots w_{1,m-1} \in \{0, 1\}^m$$

$$w_2 = w_{2,0} w_{2,1} w_{2,2} \cdots w_{2,m-1} \in \{0, 1\}^m$$


$\vdots$

$$w_{2^n-1} = w_{2^n-1,0} w_{2^n-1,1} w_{2^n-1,2} \cdots w_{2^n-1,m-1} \in \{0, 1\}^m$$

**Benutze** PLA mit  $n + m$  Zeilen,  $2^n$  Spalten

**Beobachtung**  $m \cdot 2^n$  Zellen für  $m \cdot 2^n$  zu speichernde Bits  
 mindestens erforderlich

 **Adressierung** mit jeweils  $n$  Bits  
 in  $n$  zusätzlichen Zeilen



Beispiel

$n = 3, m = 6$

$2^3 = 8$  Wörter  
jeweils 6 Bits

Beobachtung

Und-Teil fest

nur von Größe  
abhängig

Anmerkung

PLAs mit festem  
Und-Teil werden  
als PROM  
verkauft.

## Zwischen-Fazit PLAs


PLAs sind preiswerte, universelle Bausteine, die

- ▶ beliebige boolesche Funktionen leicht realisierbar machen,
- ▶ Minimalpolynomdarstellungen motivieren,
- ▶ Speicherung von  $2^n$  Wörtern der Länge  $m$  in einem  $(n + m) \times 2^n$ -PLA erlauben.

Nachteil nur einmal programmierbar

Wie kann man PLAs beliebig neu programmierbar machen?

## „Software“-PLAs

 

Typ	$s$	$t$	$f_1(x, y)$	$f_2(x, y)$
0	0	0	$y$	$x$
1	0	1	$x \vee y$	$x$
2	1	0	$y$	$x y$
3	1	1	$y$	$x \bar{y}$

**klar** vier verschiedene Typen, mit zwei Bits codierbar

**Idee** erweitere PLA-Baustein um zwei zusätzliche Eingaben, die den Baustein-Typ codieren

**jetzt**  $f_1$  und  $f_2$  als Funktionen von  $(s, t, x, y)$  darstellen

- ▶  $f_1(s, t, x, y) = y \vee \bar{s} t x$
- ▶  $f_2(s, t, x, y) = \bar{s} x \vee s x (t \oplus y)$

## Bemerkung zum Einsatz


**klar** für ein  $n \times m$ -PLA werden zur Programmierung  $2nm$  Bits gebraucht.

**Beobachtung** Man kann diese  $2nm$  Bits gut in einem PROM speichern.

### Fazit

- ▶ einfache und günstige Realisierung von booleschen Funktionen
- ▶ besonders geeignet für kleine Stückzahlen
- ▶ besonders geeignet bei nur temporärem Gebrauch

## Sequenzielle Schaltungen

 


klar Das ist **kein** Schaltnetz.

allerdings Es ist eine „baubare“ Schaltung.

Was passiert in dieser Schaltung?



## Eine konkrete sequenzielle Schaltung

 

Was passiert in dieser Schaltung?

x	y	$x \vee \bar{y}$
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

klar und immer so weiter...

natürlich in der Realität viel schneller

darum heißt die Schaltung **Flimmerschaltung**

## Bewertung des Effekts

klar Unkontrolliertes Flimmern ist sehr **unschön**.

Also Kreise konsequent verbieten?

Wozu können Kreise gut sein?

Beobachtung Ausgänge werden zu Eingaben...

etwas anders Man kann schon Berechnetes noch einmal „sehen“.

Einsicht Das realisiert so etwas wie **Speicher**.